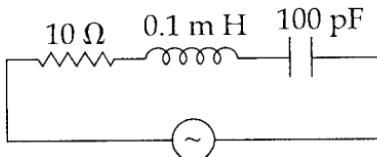


BACHELOR OF SCIENCE**Term-End Examination****June, 2013****PHYSICS****PHE-10 : ELECTRICAL CIRCUITS AND ELECTRONICS***Time : 2 hours**Maximum Marks : 50*

Note : All questions are compulsory. However internal choices are provided. Use of log tables and non-programmable calculators is allowed. Symbols have their usual meaning.

1. Attempt *any five* parts : **2x5=10**


- (a) Give one example each of linear and non-linear $I-V$ relationships of circuit elements.
- (b) For the following circuit calculate the resonance frequency.



$$V = V_0 \sin \omega t$$


- (c) Draw the $V-I$ characteristics for a Zener diode. Which part of this curve is used for constant voltage supply application ?

- (d) Draw a circuit diagram of half wave rectifier. Sketch its output waveform.
- (e) Write the binary equivalent of $CE19_{16}$.
- (f) What is the difference between a buffer register and a shift register ?
- (g) For an ideal op-amp trace the output waveform of the circuit given below.

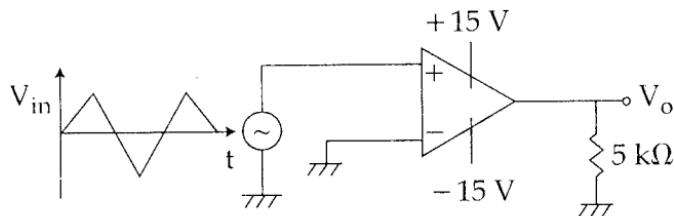

2. Attempt *any two* parts :

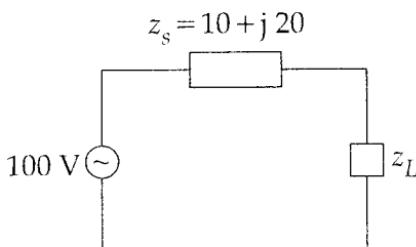- (a) State maximum power transfer theorem. **1+4**
Calculate the value of maximum power transferred from source to load impedance Z_L in the following circuit.



- (b) Draw the equivalent circuits and $V-I$ characteristic curves of practical current and voltage sources. **5**

- (c) Explain the formation of depletion layer in a *p-n* junction diode. Describe its *V-I* characteristics in forward and reverse biased conditions. **2+3**
3. Attempt *any two* parts :
- (a) Draw the circuit diagram of Hartley oscillator and explain its working. **2+3**
- (b) Draw the circuit diagram of single stage *R-C* coupled amplifier using *n-p-n* transistor. Mention the roles of various capacitors in this circuit. **3+2**
- (c) Explain the working of inductance filter. **4+1**
Why is its output voltage lesser than the capacitive filter circuit ?
4. Attempt *any two* parts :
- (a) Explain CMRR of an op-amp. Write its expression and its value for an ideal op-amp. **3+1+1**
- (b) Draw the circuit diagram of basic integrator using op-amp. Obtain the expression for its output signal. **2+3**
- (c) Explain the four performance parameters of a voltage regulator. What is the output voltage of IC 7912 ? **4+1**

5. Attempt *any two* parts :
- (a) Draw the circuit diagram of full adder using 2+3 basic logic gates. Write its truth table.
 - (b) Draw the circuit diagram of 4-bit digital to 3+2 analog converter (DAC). Obtain the expression for its output voltage.
 - (c) Explain the construction and working of the instrument used for measuring magnetic field. 5
-

विज्ञान स्नातक

सत्रांत परीक्षा

जून, 2013

भौतिक विज्ञान

पी.एच.डि.-10 : विद्युत् परिपथ और इलेक्ट्रॉनिकी

समय : 2 घण्टे


अधिकतम अंक : 50

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है। परंतु प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। लॉग-सारणी तथा अप्रोग्रामीय कैल्कुलेटरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं।

1. किन्हीं पाँच भागों को हल करें :


2x5=10

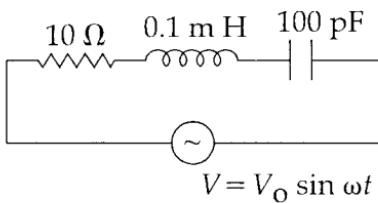- (a) परिपथ अवयवों के रैखिक और अरैखिक $I-V$ संबंधों का एक-एक उदाहरण दीजिए।
- (b) निम्न परिपथ की अनुनादी आवृत्ति परिकलित कीजिए।




- (c) जेनर डायोड के $V-I$ अभिलक्षणिक खींचें। नियत वोल्टता सप्लाई अनुप्रयोग में इस अभिलक्षणिक के किस हिस्से का प्रयोग होता है?

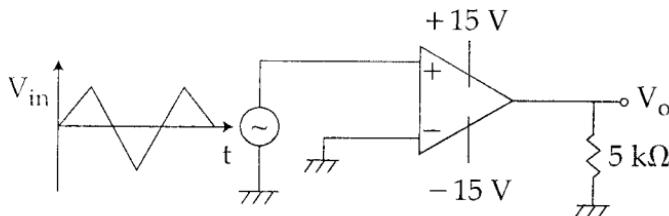- (d) अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र एवं निर्गत तरंगरूप खोंचें।
- (e) CE19₁₆ का द्वि-आधारी तुल्य लिखें।
- (f) चमक रजिस्टर और विस्थापन रजिस्टर में क्या अंतर है?
- (g) एक आदर्श ऑप-एम्प से बने निम्न परिपथ के लिए निर्गम तरंगरूप खोंचें।



2. किन्हीं दो भागों को हल करें :

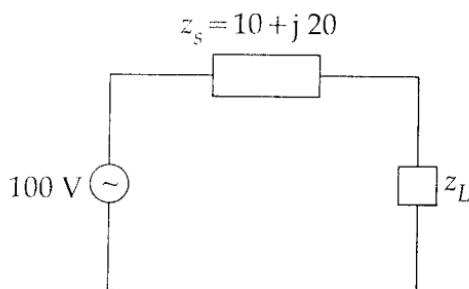- (a) अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय का कथन लिखें। 1+4
निम्न परिपथ में स्रोत से लोड प्रतिबाधा Z_L को स्थानांतरित होने वाली अधिकतम शक्ति परिकलित करें।



- (b) व्यावहारिक वोल्टता एवं धारा स्रोतों के तुल्य परिपथ तथा $V-I$ अभिलक्षणिक वक्र खोंचें। 5

- (c) $p-n$ संधि डायोड में आवेश अवक्षय स्तर की रचना 2+3
समझाएं। इस डायोड के अग्रदिशिक एवं पश्चदिशिक
बायसन में $V-I$ अभिलक्षणिक समझाएं।

3. किन्हीं दो भागों को हल करें :

- (a) हार्ट्ले दोलित्र का परिपथ चित्र खींचें और इसकी कार्य 2+3
प्रणाली समझाएं।
- (b) $n-p-n$ ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर के एकल पदी $R-C$ 3+2
युग्मित प्रवर्धक का परिपथ चित्र खींचें। इस परिपथ में
विविध संधारित्रों के कार्य समझाएं।
- (c) प्रेरकत्व निस्यंदक का कार्य समझाएं। इसकी निर्गम 4+1
वोल्टता संधारित्र निस्यंदक की अपेक्षा कम क्यों होनी
है?

4. किन्हीं दो भागों को हल करें :

- (a) ऑप-एम्प का उभयनिष्ठविधा निराकरण अनुपात
(CMRR) समझाएं। इसका व्यंजक लिखें और आदर्श 3+1+1
ऑप-एम्प के लिए इसका मान लिखें।
- (b) बुनियादि समाकलक का परिपथ चित्र खींचें। इस की 2+3
निर्गम वोल्टता का व्यंजक प्राप्त करें।
- (c) वोल्टता नियंत्रक के चार निष्पादन मापदण्ड समझाएं। 4+1
IC 7912 की निर्गम वोल्टता कितनी होती है?

5. किन्हीं दो भागों को हल करें :

- (a) बुनियादी तर्क गेटों का प्रयोग कर के पूर्ण योजक का 2+3 परिपथ चित्र बनाएं। इसकी सत्यमान सारणी लिखें।
- (b) 4-bit अंकीय/अनुरूप परिवर्तक (DAC) का परिपथ 3+2 चित्र खींचें। इसकी निर्गम वोल्टता का व्यंजक व्युत्पन्न करें।
- (c) चुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण की संरचना 5 और कार्य समझाएं।
-